1 Cuestión 2

$G_v = \frac{V_{R_L}}{V_g}$; $R_1 = 1$ kΩ, sobre una resistencia de carga $R_L = 10$ kΩ.

$$\left.\begin{array}{c} v^+ = v^- \\ v^+ = 0 \\ \dfrac{V_e - v^-}{R_1} = \dfrac{v^- - v_s}{R_2} \end{array}\right\} \implies \frac{V_e}{R_1} = -\frac{v_s}{R_2} \implies G_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

Luego

$$R_2 = -G_v \cdot R_1 \implies R_2 = 10 \cdot 1000 \implies R_2 = 10k\Omega$$