Cálculos teóricos (Rectificador de Precisión):

- **Semiciclo positivo ($v_E > 0$):**

$$i_{R1} = \frac{v_E}{R_1} > 0 \implies v_O < 0 \implies \begin{cases} D_1 \text{ ON } (v_O = -V_\gamma) \\ D_2 \text{ OFF (corte)} \implies i_{R2} = i_{RL} = 0 \implies \mathbf{v_L = 0} \text{ V} \end{cases}$$

- **Semiciclo negativo ($v_E < 0$):**

$$i_{R1} < 0 \implies v_O > 0 \implies \begin{cases} D_1 \text{ OFF} \\ D_2 \text{ ON} \end{cases}$$

Aplicando KCL en el nudo inversor (V^-):

$$\frac{v_E - 0}{R_1} + \frac{v_L - 0}{R_2} = 0 \implies \mathbf{v_L} = -\left(\frac{\mathbf{R_2}}{\mathbf{R_1}}\right)\mathbf{v_E}$$

Sustituyendo los valores de los componentes ($R_1 = 10$ kΩ, $R_2 = 20$ kΩ):

$$v_L = -\left(\frac{20 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega}\right) v_E = -\mathbf{2}\,\mathbf{v_E}$$

Para el pico de entrada $v_{E,\text{pico}} = -1.0$ V:

$$v_{L,\max} = -2 \cdot (-1.0 \text{ V}) = +\mathbf{2.0} \text{ V}$$