

Practica 2

Laboratorio de Electrónica Básica

Hojas de resultados

Grupo: 2D3


Apellidos y Nombre:

Ovidiu Jose Cioata Lopez

Jessisa Martin Morenmo


AMPLIFICADOR INVERSOR	
R1 (Ohm)	**1000**
R2 (Ohm)	**10000**

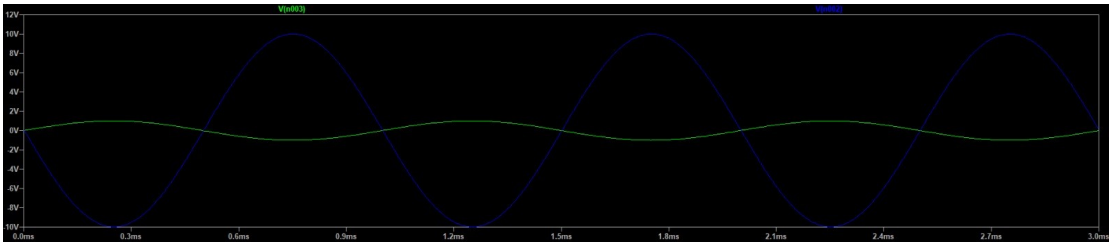Ganancia del sistema: entrada y salida en el tiempo (simulación)



Ganancia simulada	**-10**

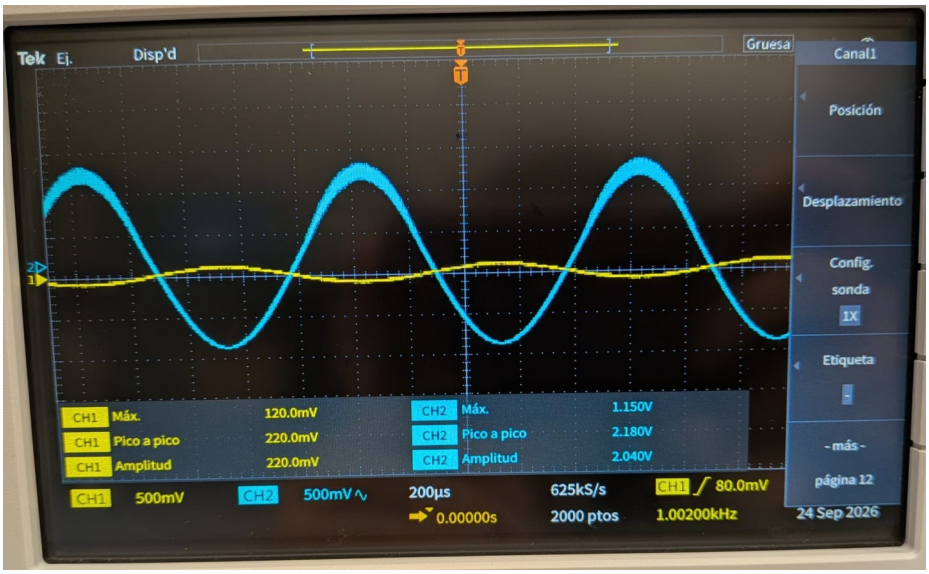
Pantalla de osciloscopio con entrada y salida en el tiempo



Ganancia experimental	-9.91

AMPLIFICADOR INVERSOR

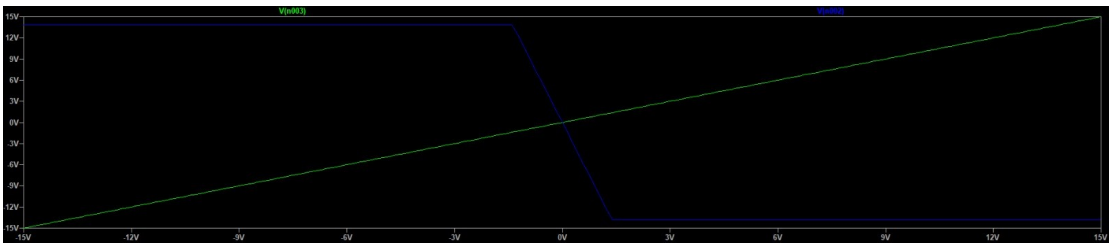Función de transferencia Vs=f(Ve) simulada




Pantalla de osciloscopio de la función de transferencia: Vs=f(Ve)




AMPLIFICADOR INVERSOR	
Output Voltaje Swing (mínimo en hojas características)	**± 14V**

Tensiones de entrada y salida: Comprobación máxima excursión de la tensión de salida mediante simulación

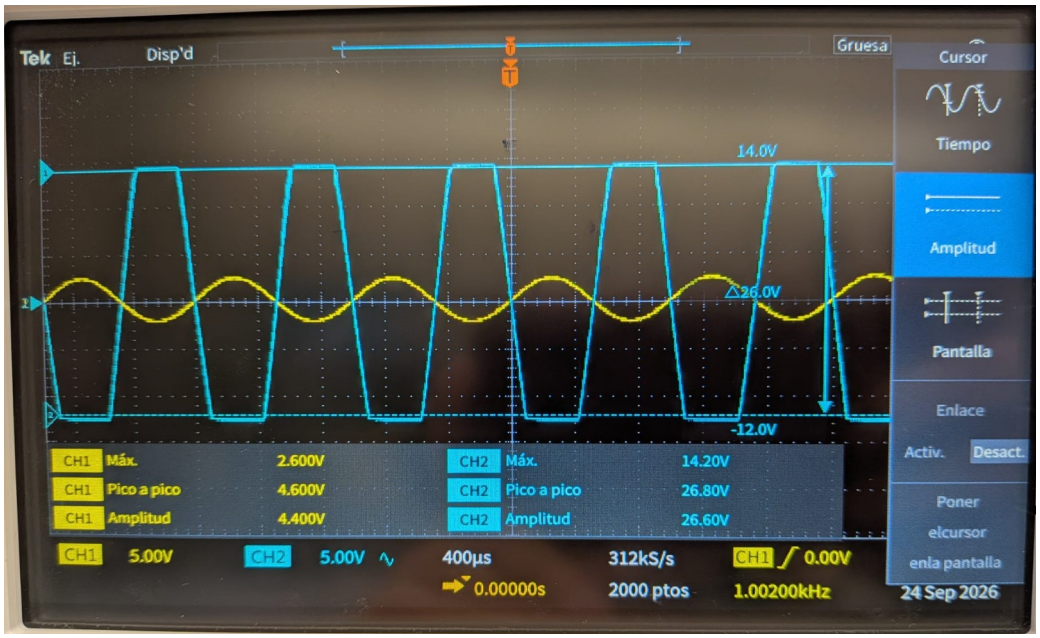
Tensiones de entrada y salida: Comprobación máxima excursión de la tensión de salida (pantalla osciloscopio)




AMPLIFICADOR INVERSOR	
Output Short Circuit Current (hoja de características)	**±25mA**
Pantalla de simulación con la corriente sobre cada R_L	

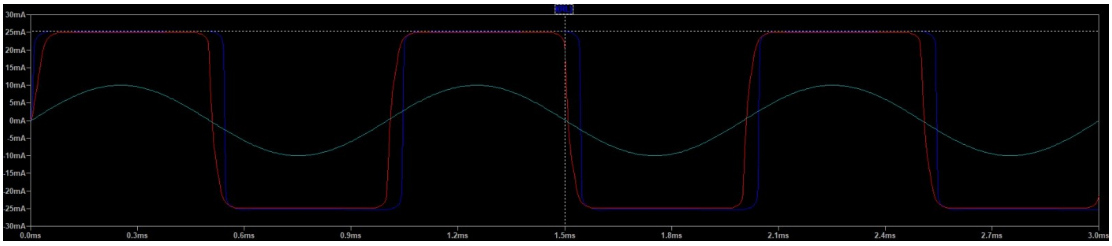

Capturas de la salida real con osciloscopio para las tres cargas:

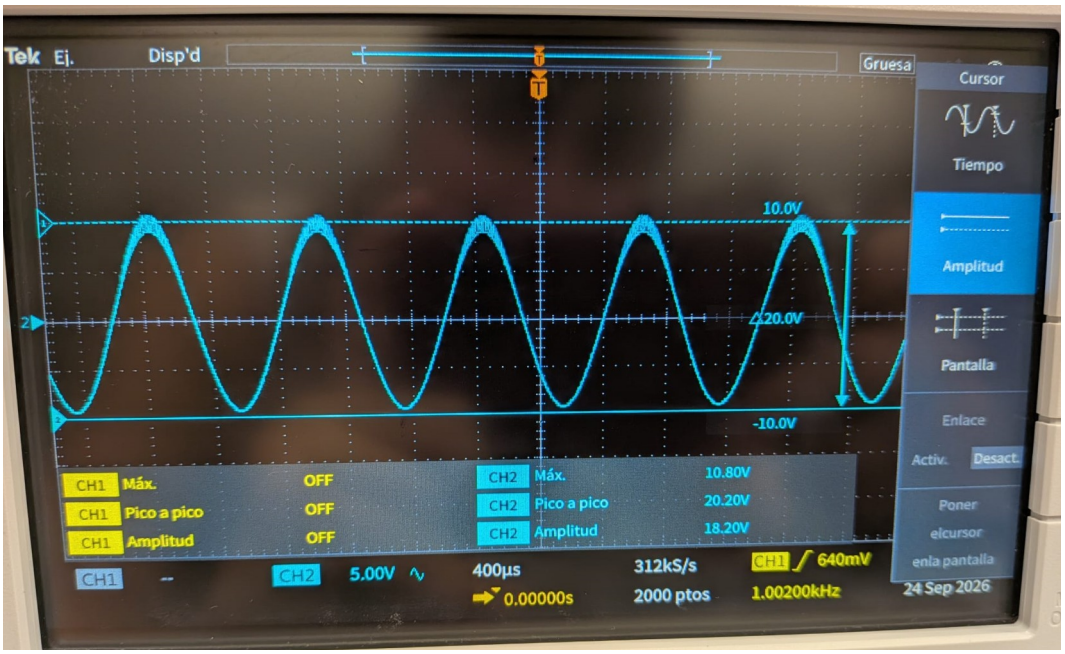V_{RL} para R_L=1kΩ

I_L para R_L = 1kΩ
V_{RL} para R_L=100Ω

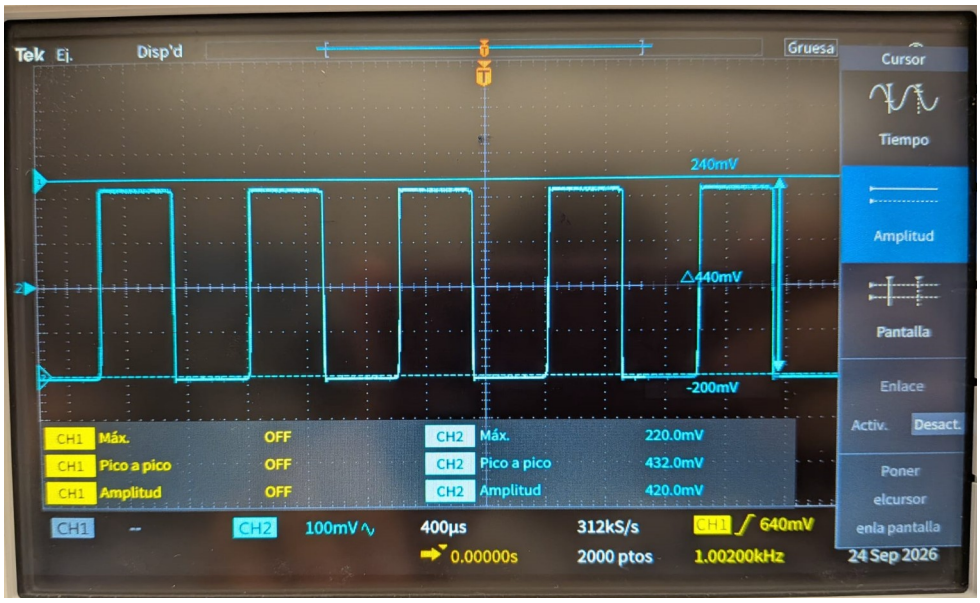I_L para R_L = 100Ω
V_{RL} para R_L=10Ω



I_L para $R_L = 10\Omega$	

¿Por qué se distorsiona la señal para ciertos valores de la resistencia de carga?